

SERIE RC

ati:

$$\omega = 10k \text{ rad/s}$$

$$V_{MAX} = 10V$$

$$\alpha_v = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Calcolo il periodo:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \cong 0,00062832 = 0,62832ms$$

Calcolo l'anticipo in secondi:


$$t_{\alpha_v} = \frac{\alpha_v}{\omega} = \frac{\pi/6}{10 \cdot 10^3} = 0,0523 \cdot 10^{-3} = 0,0523ms$$

Verifico sul grafico la congruenza dei risultati.

Tensione del generatore:

$$v(t) = V_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega t + \alpha_v) = 10 \cdot \text{sen}\left(10 \cdot 10^3 t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Oppure: $\bar{V} = 10|30^\circ = 10|\pi/6$

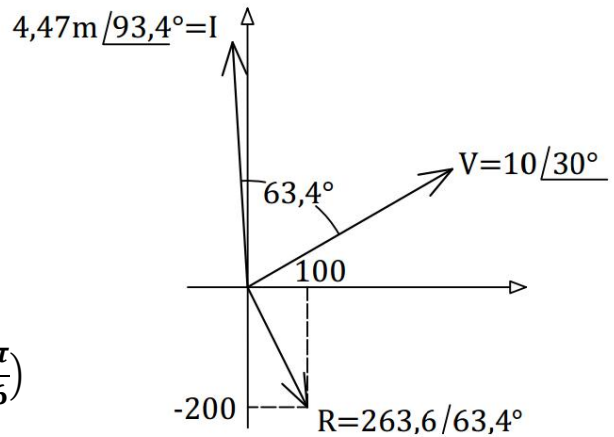

Dal circuito risulta:

$$\bar{V} = \bar{V}_R + \bar{V}_C = R\bar{I}_R + \frac{1}{j\omega C}\bar{I}_L \xrightarrow{I_L=I_R, \frac{1}{j}=-j} R\bar{I} - j\frac{1}{\omega C}\bar{I} = \left(R - j\frac{1}{\omega C}\right)\bar{I} = \dot{Z} \cdot \bar{I}$$

$\bar{V} = \dot{Z} \cdot \bar{I}$	LEGGE DI OHM GENERALIZZATA
-----------------------------------	----------------------------

$\dot{Z} = R - j\frac{1}{\omega C}$	IMPEDENZA della serie R,C
-------------------------------------	---------------------------

$$\dot{Z} = 100 - j\frac{1}{(10 \cdot 10^3)(500 \cdot 10^{-9})} = 100 - j\frac{1}{5000 \cdot 10^{-6}} = 100 - j\frac{10^6}{5 \cdot 10^3} = 100 - j200$$

$$\left| \dot{Z} \right| = |100 - j200| = \sqrt{100^2 + 200^2} = \sqrt{50000} \cong 223,6$$

$$\left[\dot{Z} = |(100 - j200)| = \text{arctg}\left(\frac{-200}{100}\right) = \text{arctg}(-2) = -63,4^\circ \right] \Rightarrow \dot{Z} = 223,6|-63,4^\circ$$

Note Z e V posso calcolare I:

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\dot{Z}} \rightarrow \begin{cases} |\bar{I}| = \frac{|\bar{V}|}{|\dot{Z}|} \rightarrow \text{Modulo di } \bar{I} \\ |\bar{I}| = |\bar{V}| - |\dot{Z}| \rightarrow \text{Fase } \bar{I} \end{cases} (*) \quad \begin{cases} |\bar{I}| = \frac{10}{223,6} \cong 0,0447 = 44,7mA \\ |\bar{I}| = 30^\circ - (-63,4^\circ) = 93,4^\circ \end{cases}$$

Quindi

$$\bar{I} \cong 44,7m|93,4^\circ \cong 44,7m|1,63rad$$

$$i(t) = I_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega t + \alpha_i) = 44,7 \cdot 10^{-3} \cdot \text{sen}(10 \cdot 10^3 t + 1,63)$$

Posso anche calcolare V_R e V_C :

$$\bar{V}_R = R \cdot \bar{I} = 100 \cdot \bar{I}$$

$$\begin{cases} |\bar{V}_R| = |R| \cdot |\bar{I}| = 100 \cdot 44,7m = \mathbf{4,47V} \\ |\bar{V}_R| = |R| \cdot |\bar{I}| = 0^\circ + 93,4^\circ = \mathbf{93,4^\circ} \text{ (in fase con } \bar{I}) \end{cases} (**)$$

$$\bar{V}_R = 4,47[93,4^\circ = 4,47[2,93rad$$

$$v_R(t) = V_{RMAX} \cdot \text{sen}(\omega t + \alpha_{v_R}) = \mathbf{4,47 \cdot \text{sen}(10 \cdot 10^3 t + 2,93)}$$

$$\bar{V}_C = \frac{1}{j\omega C} \bar{I} = -j \frac{1}{10k \cdot 500n} \cdot \bar{I} = -j200 \cdot \bar{I}$$


$$\begin{cases} |\bar{V}_C| = \left| \frac{1}{j\omega C} \right| \cdot |\bar{I}| = |-j200| \cdot 44,7m = 200 \cdot 44,7m = \mathbf{8,94V} \\ |\bar{V}_C| = \left[-j \frac{1}{\omega C} \right] + |\bar{I}| = -90^\circ + 93,4^\circ = \mathbf{3,4^\circ} \text{ (90^\circ in ritardo su } \bar{I}) \end{cases} (**)$$

$$\bar{V}_C = 22,35[0,4^\circ = 22,35[59mrad$$



$$v_L(t) = V_{LMAX} \cdot \text{sen}(\omega t + \alpha_{v_L}) = \mathbf{22,35 \cdot \text{sen}(10 \cdot 10^3 t + 59m)}$$

Verifico graficamente che:

$$\bar{V} = \bar{V}_R + \bar{V}_C$$

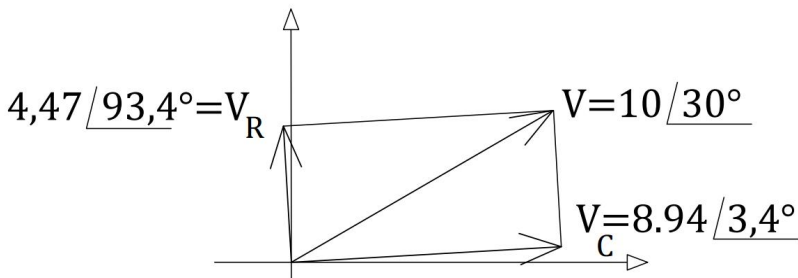

<p>Nella (*) è stata utilizzata la regola:</p> $\text{Se } \bar{X} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}} \text{ allora } \begin{cases} \bar{X} = \frac{ \bar{A} }{ \bar{B} } \\ \angle \bar{X} = \angle \bar{A} - \angle \bar{B} \end{cases}$ <p>Nelle (**) è stata utilizzata la regola:</p> $\text{Se } \bar{X} = \bar{A} \cdot \bar{B} \text{ allora } \begin{cases} \bar{X} = \bar{A} \cdot \bar{B} \\ \angle \bar{X} = \angle \bar{A} + \angle \bar{B} \end{cases}$	$\bar{V} = \pm X \pm jY$ <p>Calcolo del MODULO:</p> $ \pm X \pm jY = \sqrt{X^2 + Y^2}$ <p>Calcolo della FASE:</p> $\begin{cases} \angle(+X \pm jY) = \text{arctg} \left(\frac{\pm Y}{+X} \right) \\ \angle(-X \pm jY) = 180^\circ + \text{arctg} \left(\frac{\pm Y}{-X} \right) \end{cases}$
--	---

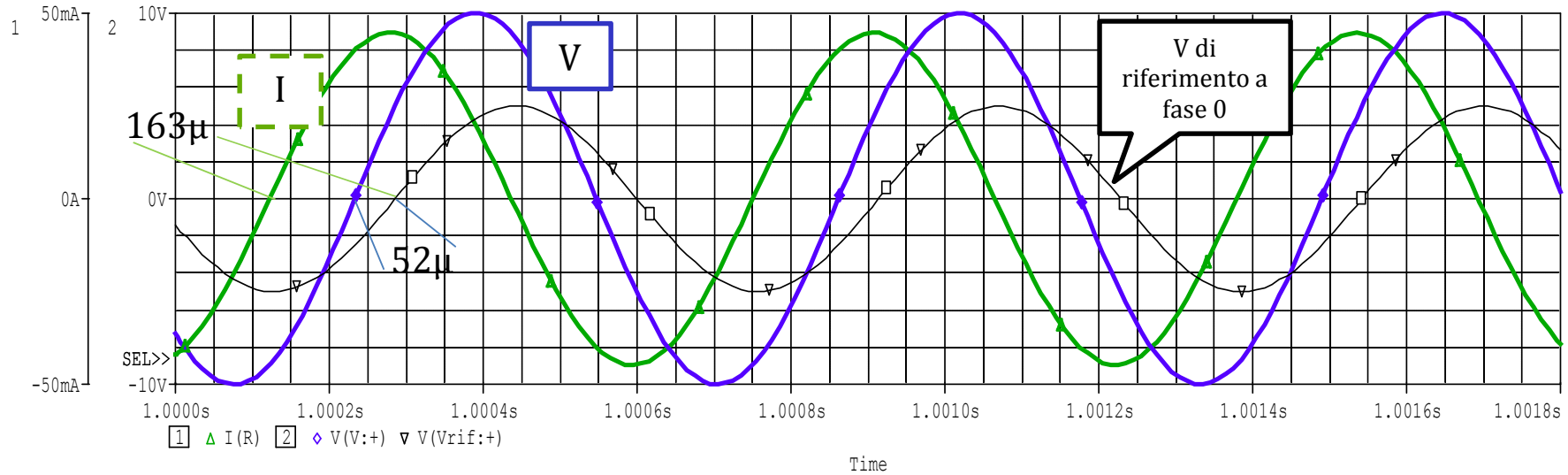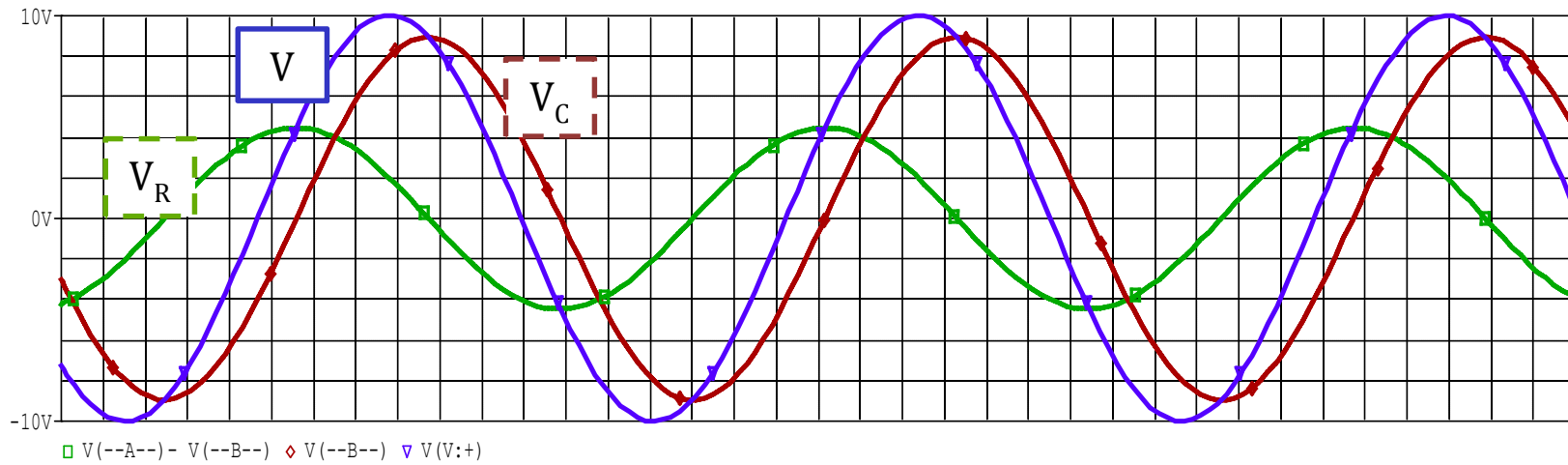

$$\frac{t}{T} = \frac{\alpha}{2\pi} \rightarrow t = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot T = \frac{\alpha}{2\pi f} = \frac{\alpha}{\omega} \rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{6} (30^\circ) \rightarrow t = \frac{\frac{\pi}{6}}{10k} \cong 52,4\mu s \\ \alpha = 2,93 \text{ rad} \rightarrow t = \frac{1,63}{10k} \cong 163\mu s \end{cases}$$