

$$\omega := 350000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$V := 12 \text{ V} \angle 30^\circ$$

$$C := 12 \text{ nF}$$

$$R := 0.5 \text{ k}\Omega$$

$$L := 30 \text{ mH}$$

- (1) Calcolare l'impedenza totale ( $Z_s$ )
- (2) Calcolare la I su  $Z_s$
- (3) Calcolare la corrente su C
- (4) Calcolare la corrente su L
- (5) Verificare che  $I_C + I_L = I$

$$X_C := -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$X_L := j \cdot \omega \cdot L$$

$$X_R := R$$

$$Z_p := \frac{X_C \cdot X_L}{X_C + X_L} = -243.619i \ \Omega$$

In notazione polare

$$(1) \quad Z_s := Z_p + R = (500 - 243.619i) \ \Omega$$

$$\text{pol}(Z_s) = [556.193 \ \Omega \ -25.977]$$

$$(2) \quad I := \frac{V}{Z_s} = (0.012 + 0.018i) \ \text{A}$$

$$\text{pol}(I) = [0.022 \ \text{A} \ 55.977]$$


$$(3) \quad I_C := \frac{X_L}{X_L + X_C} \cdot I = (0.012 + 0.018i) \ \text{A}$$

$$\text{pol}(I_C) = [0.022 \ \text{A} \ 55.977]$$

$$(4) \quad I_L := \frac{X_C}{X_L + X_C} \cdot I = (-2.801 \cdot 10^{-4} - 4.149i \cdot 10^{-4}) \ \text{A}$$

$$\text{pol}(I_L) = [(5.006 \cdot 10^{-4}) \ \text{A} \ -124.023]$$
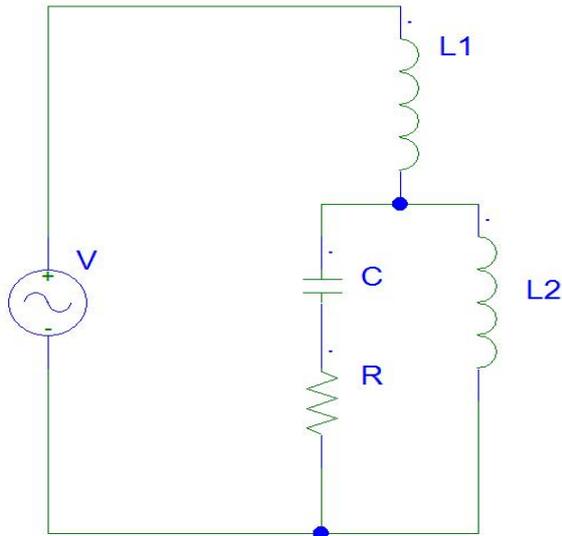
$$(5) \quad I_L + I_C = (0.012 + 0.018i) \ \text{A}$$



$$\omega := 6 \cdot 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad V := 20 \text{ V} \angle 15^\circ$$

$$C := 1200 \text{ pF} \quad R := 0.3 \text{ k}\Omega$$

$$L_1 := 0.1 \text{ mH} \quad L_2 := 5 \text{ mH}$$

(1) Calcolare l'impedenza totale (Z)

(2) Calcolare la I su  $L_1$

(3) Calcolare la corrente su C

(4) Calcolare la corrente su  $L_2$

(5) Verificare che  $I_C + I_{L_2} = I$

$$X_C := -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$X_{L_1} := j \cdot \omega \cdot L_1 \quad X_{L_2} := j \cdot \omega \cdot L_2$$

$$Z_s := R + X_C = (300 - 138.889i) \Omega$$

In notazione polare

$$\text{pol}(Z_s) = [330.591 \Omega \quad -24.842]$$

$$Z_p := \frac{Z_s \cdot X_{L_2}}{Z_s + X_{L_2}} = (302.767 - 136.493i) \Omega$$

$$(1) \quad Z := Z_p + X_{L_1} = (302.767 + 463.507i) \Omega \quad \text{pol}(Z) = [553.63 \Omega \quad 56.847]$$

$$(2) \quad I := \frac{V}{Z} = (0.027 - 0.024i) \text{ A} \quad \text{pol}(I) = [0.036 \text{ A} \quad -41.847]$$


$$(3) \quad I_{L_2} := \frac{Z_s}{Z_s + X_{L_2}} \cdot I = (-3.657 \cdot 10^{-4} - 1.619i \cdot 10^{-4}) \text{ A}$$

$$\text{pol}(I_{L_2}) = [(3.999 \cdot 10^{-4}) \text{ A} \quad -156.114]$$

$$(4) \quad I_C := \frac{X_{L_2}}{Z_s + X_{L_2}} \cdot I = (0.027 - 0.024i) \text{ A}$$

$$\text{pol}(I_C) = [0.036 \text{ A} \quad -41.271]$$
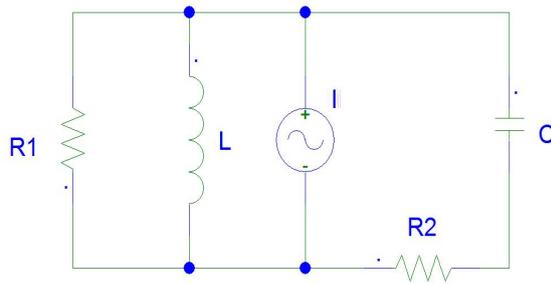
$$(5) \quad I_{L_2} + I_C = (0.027 - 0.024i) \text{ A}$$



Con generatore di corrente

$$\omega := 500 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad I := 2 \text{ mA} \angle 25^\circ$$

$$C := 4.7 \text{ nF} \quad L := 2 \text{ mH}$$

$$R_1 := 0.2 \text{ k}\Omega \quad R_2 := 0.1 \text{ k}\Omega$$

- (1) Calcolare l'impedenza totale (Z)
- (2) Calcolare la  $V_I$  sul generatore I
- (3) Calcolare la corrente su C
- (4) Calcolare la corrente sul parallelo  $R_1 // L$
- (5) Verificare che  $I_C + I_{LR1} = I$
- (6) Verificare che  $V_C + V_{R2} = V_I$

$$X_C := -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot C} \quad X_L := j \cdot \omega \cdot L$$

$$Z_p := \frac{R_1 \cdot X_L}{R_1 + X_L} = (192.308 + 38.462i) \Omega \quad \text{pol}(Z_p) = [196.116 \Omega \quad 11.31]$$

$$Z_s := R_2 + X_C = (100 - 425.532i) \Omega \quad \text{pol}(Z_s) = [437.124 \Omega \quad -76.775]$$

$$(1) \quad Z := \frac{Z_p \cdot Z_s}{Z_p + Z_s} = (172.535 - 38.329i) \Omega \quad \text{pol}(Z) = [176.741 \Omega \quad -12.525]$$

$$(2) \quad V_I := Z \cdot I = (345.136 + 76.358i) \text{ m}\cdot\text{V} \quad |V_I| = 353.482 \text{ m}\cdot\text{V} \quad \angle(V_I) = 12.475^\circ$$

$$(3) \quad I_C := \frac{V_I}{Z_s} = (0.011 + 0.809i) \text{ m}\cdot\text{A} \quad \text{pol}(I_C) = [0.809 \text{ m}\cdot\text{A} \quad 89.251]$$

$$(4) \quad I_{LR1} := \frac{V_I}{Z_p} = (1.802 + 0.037i) \text{ m}\cdot\text{A} \quad \text{pol}(I_{LR1}) = [1.802 \text{ m}\cdot\text{A} \quad 1.165]$$

$$(5) \quad I_C + I_{LR1} = (1.813 + 0.845i) \text{ m}\cdot\text{A} \quad \text{pol}(I_C + I_{LR1}) = [2 \text{ m}\cdot\text{A} \quad 25]$$

$$(6) \quad V_C + V_{R2} = X_C \cdot I_C + R_2 \cdot I_C = (345.136 + 76.358i) \text{ m}\cdot\text{V}$$